

① Simplify the Boolean function $X'Y + XY' + XY$ using K-map.

Ans: $X'Y + XY' + XY$

	X'	X
Y'	0 ₀	1 ₂
Y	1 ₁	1 ₃

Group I:

Y

Group II:

X

$$\therefore X'Y + XY' + XY = X + Y$$

② Simplify the Boolean function $A'C + A'B + AB'C + BC$ and draw the logic diagram of simplified function.

Ans: $F = A'C + A'B + AB'C + BC$

$$F = A'(0+1)C + A'B(0+1) + AB'C + (0+1)BC$$

$$F = A'(B'+B)C + A'B(C'+C) + AB'C + (A'+A)BC$$

$$F = A'B'C + A'BC + A'BC' + A'BC + AB'C + A'BC + ABC$$

$$F = A'B'C + A'BC + A'BC' + AB'C + ABC$$

$$F = m_1 + m_3 + m_2 + m_5 + m_7$$

$$F = \sum m(1, 2, 3, 5, 7)$$

AB	A'B'	A'B	AB	AB'
C'	0 ₀	1 ₂	0 ₆	0 ₄
C	1 ₁	1 ₃	1 ₇	1 ₅

Group I:

A'B

Group II:

C

$$\therefore A'C + A'B + AB'C + BC = A'B + C$$

③ Reduce the expression $F = \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 7, 13, 15)$ and implement in NAND logic.

Ans:

K-Map:

	AB	A'B'	A'B	AB	AB'
C'D	1	0	0	0	0
C'D	1	0	1	0	0
CD	1	1	1	1	0
CD	1	1	0	0	0

Group I:

ABD

Group II:


$A'B'$

Group III:

CA'


$$\therefore F = \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 7, 13, 15) = A'B' + A'C + ABD$$

Logic circuit:

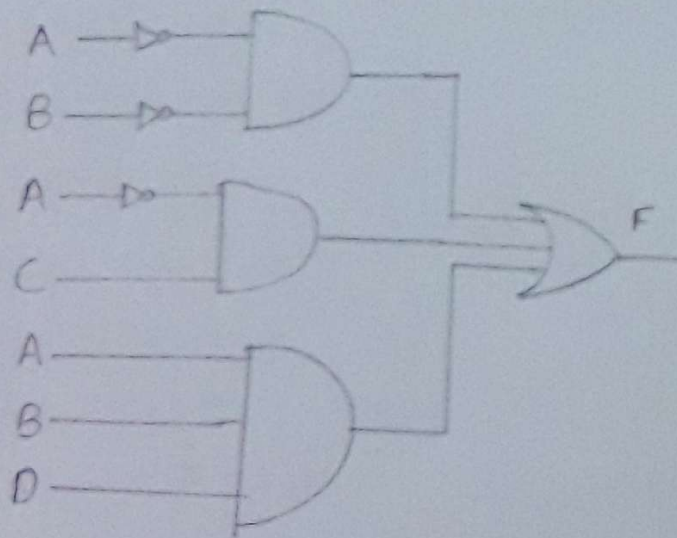

Equivalent

Logic circuit using NAND Gate

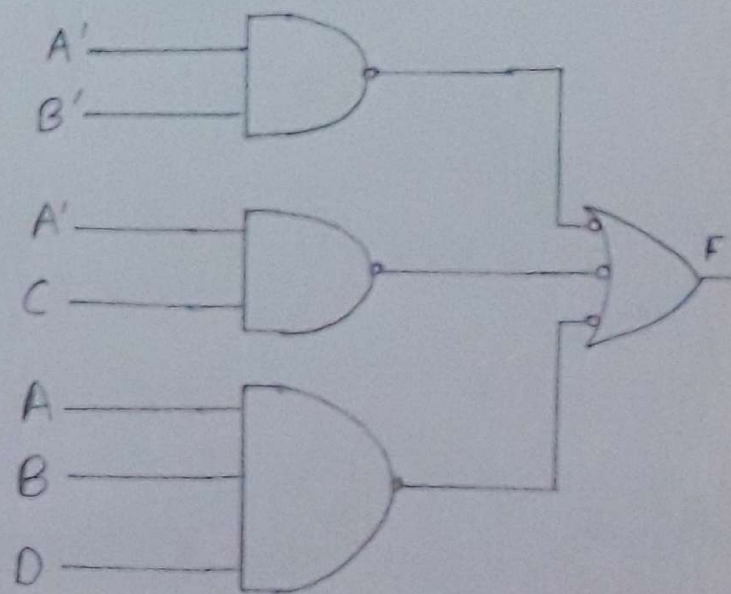

$$F = A'B' + A'C + ABD$$

$$(4) (125.17)_{10} = (?)_2$$

Ans:

			125.17
2	125	R	
2	62	0	
2	31	1	
2	15	1	
2	7	1	
2	3	1	
	1		

1111101

R: Remainder

$$\begin{aligned}
 0.17 \times 2 &= 0.34 && 0 \\
 0.34 \times 2 &= 0.68 && 0 \\
 0.68 \times 2 &= 1.36 && 1 \\
 0.36 \times 2 &= 0.72 && 0 \\
 0.72 \times 2 &= 1.44 && 1
 \end{aligned}$$

00101

$$\therefore \text{Ans: } (1111101.00101)_2$$

$$(5) (111001.101)_2 = (?)_{10}$$

$$\text{Ans: } (111001.101)_2$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\
 &= 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

$$= 32 + 16 + 8 + 0.5 + 0.125$$

$$= 57.625$$

$$\therefore \text{Ans: } (57.625)_{10}$$

$$\textcircled{6} (21.21)_8 = (?.?)_{10}$$

Ans: $(21.21)_8$

$$= 2 \times 8^1 + 1 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 1 \times 8^{-2}$$

$$= 16 + 1 + 0.25 + 0.015625$$

$$= 17.265625$$

$$\textcircled{7} (175.169)_{10} = (?.?)_8$$

Ans:

$$(175.169)_{10}$$

		R
2	175	1
2	87	1
2	43	1
2	21	1
2	10	0
2	5	1
2	2	0
	1	

10101111

$$0.169 \times 2 = 0.338 \rightarrow 0$$

$$0.338 \times 2 = 0.676 \rightarrow 0$$

$$0.676 \times 2 = 1.352 \rightarrow 1$$

$$0.352 \times 2 = 0.704 \rightarrow 0$$

$$0.704 \times 2 = 1.408 \rightarrow 1$$

$$0.408 \times 2 = 0.816 \rightarrow 0$$

$$0.816 \times 2 = 1.632 \rightarrow 1$$

$$0.632 \times 2 = 1.264 \rightarrow 1$$

$$0.264 \times 2 = 0.528 \rightarrow 0$$

001010110

$$\begin{array}{cccccc} 010101111 & . & 001010110 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 2 & 5 & 7 & 1 & 2 & 6 \end{array}$$

$$\therefore (175.169)_{10} = (257.126)_8$$

$$\textcircled{8} (EF.B1)_{16} = (?)_{10}$$

$$\text{Ans: } (EF.B1)_{16}$$

$$= 14 \times 16^1 + 15 \times 16^0 + 11 \times 16^{-1} + 1 \times 16^{-2}$$

$$= 224 + 15 + 0.6875 + 0.00390625$$

$$= 239.69140625$$

$$\therefore (EF.B1)_{16} = (239.69140625)_{10}$$

$$\textcircled{9} (76.234)_{10} = (?)_{16}$$

Ans:

$$(76.234)_{10}$$

$\begin{array}{r l} 16 & 76 \\ \hline & 4 \end{array}$ <p>4C</p>	\swarrow R \searrow	$0.234 \times 16 = 3.744$ <p>3</p>
		$0.744 \times 16 = 11.904$ <p>B</p>
		$0.904 \times 16 = 14.464$ <p>E</p>
		<p>3BE</p>

$$\therefore (76.234)_{10} = (4C.3BE)_{16}$$

$$\textcircled{10} (10110.01)_2 = (?)_8$$

$$\text{Ans: } (10110.010)_2$$

$$= \begin{array}{ccc} \underbrace{010} & \underbrace{110} & \underbrace{010} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 6 & 2 \end{array}$$

$$\therefore (10110.010)_2 = (26.2)_8$$

$$(11) (10110.01)_2 = (?)_{16}$$

$$\text{Ans: } (10110.01)_2$$

$$= \underbrace{0001}_1 \underbrace{0110}_6 \underbrace{0100}_4$$

$$\therefore (10110.01)_2 = (16.4)_{16}$$

$$(12) (25C.F3)_{16} = (?)_2$$

$$\text{Ans: } \begin{array}{ccccc} 2 & 5 & C & F & 3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0010 & 0101 & 1100 & 1111 & 0011 \end{array}$$

$$\therefore (25C.F3)_{16} = (001001011100.11110011)_2$$

$$\therefore (25C.F3)_{16} = (1001011100.11110011)_2$$

$$(13) (256.13)_8 = (?)_2$$

$$\text{Ans: } \begin{array}{ccccc} 2 & 5 & 6 & 1 & 3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 010 & 101 & 110 & 001 & 011 \end{array}$$

$$\therefore (256.13)_8 = (10101110.001011)_2$$

$$(14) (1076)_8 = (?)_{16}$$

Ans: $(1076)_8$

$$= \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 7 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 001 & 000 & 111 & 110 \end{array}$$

$$\therefore (1076)_8 = (1000111110)_2$$

$$\begin{array}{cccc} 001 & 000 & 111 & 110 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & E & \end{array}$$

$$\therefore (1076)_8 = (23E)_{16}$$

$$(15) (1F0C)_{16} = (?)_8$$

Ans: $(1F0C)_{16}$

$$= \begin{array}{cccc} 1 & F & 0 & C \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0001 & 1111 & 0000 & 1100 \end{array}$$

$$\therefore (1F0C)_{16} = (1111100001100)_2$$

$$\begin{array}{ccccc} 001 & 111 & 100 & 001 & 100 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 7 & 4 & 1 & 4 \end{array}$$

$$\therefore (1F0C)_{16} = (17414)_8$$

16) Reduce the expression using K-map and draw its logic diagram.

$$F = \sum m(8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Ans:

K-map:

	AB	$A'B$	AB'	$A'B'$
$C'D'$	1		1	
$C'D$	1			
CD	1		1	
CD'	1		1	

Group 1:

AB

Group 2:

AC


Group 3:

AD'

$$F = \sum m(8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$= AB + AC + AD'$$

Logic Circuit:

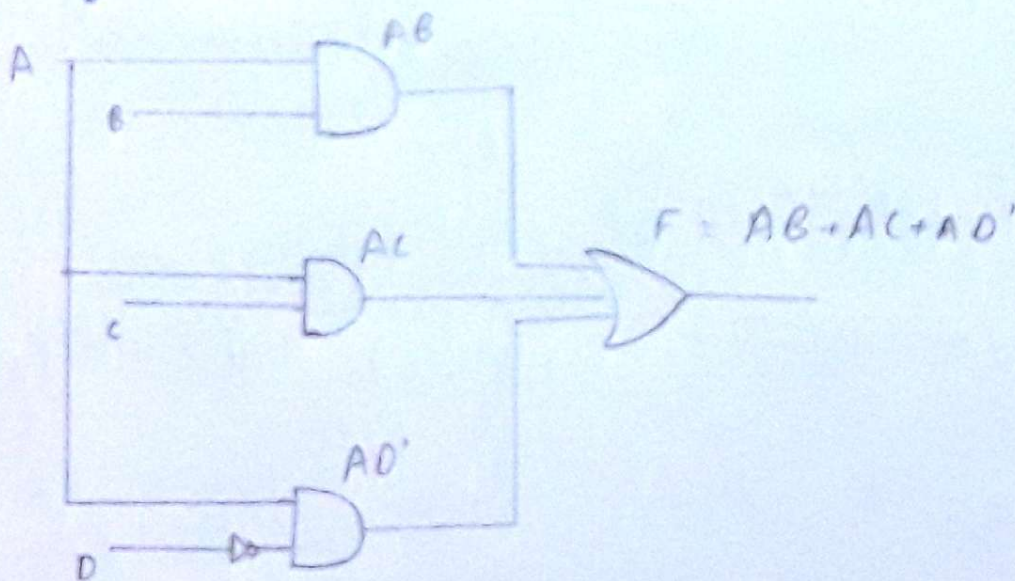

(17) Write the Boolean equation for the function given in table and reduce the same using K-map.

input			output
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Ans: $F = A'B'C + A'BC + A\bar{B}C' + ABC'$

$F = m_1 + m_3 + m_4 + m_6$

	AB	A'B	AB	AB'
C				
C'	0 ₀	0 ₂	1 ₆	1 ₄
C	1 ₁	1 ₃	0 ₇	0 ₅

Group I: AC'

Group II: $A'C$

$\therefore F = AC' + A'C$

(18) Reduce the expression using K-map and draw its logic diagram.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 8, 10, 14)$$

Ans:

K map:


AB \ CD	A'B'	A'B	AB	AB'
C'D'	1	0	0	1
C'D	0	0	0	0
CD	0	0	0	0
CD'	1	0	1	1

Group I: $B'D'$

Group II: ACD'

$$\therefore F = B'D' + ACD'$$

Logic circuit:

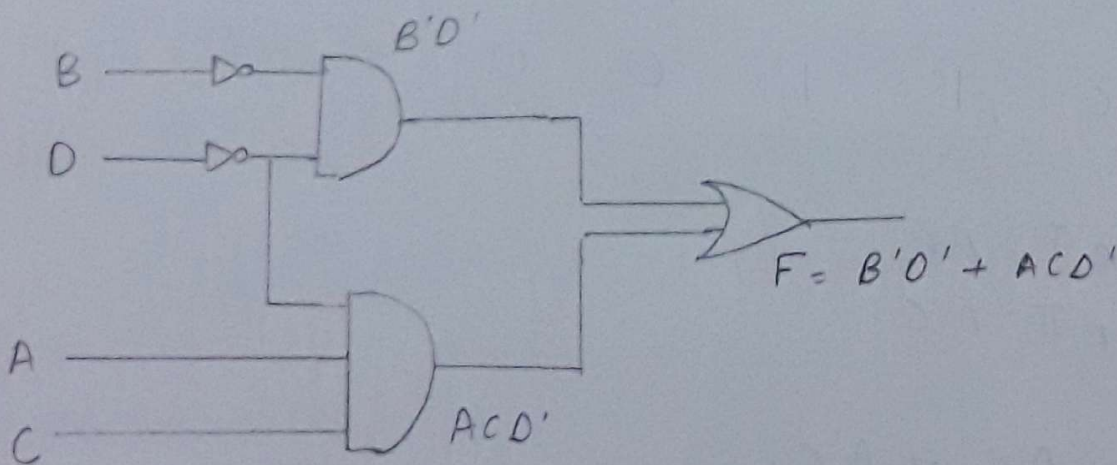

19) $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)$

Ans: K-Map


$CD \backslash AB$	$A'B'$	$A'B$	AB	AB'
$C'D'$	1			1
$C'D$	1	1		1
CD	1	1		1
CD'	1			1

Group I: B'

Group II: $A'D$

$\therefore F = B' + A'D$

Logic Circuit:

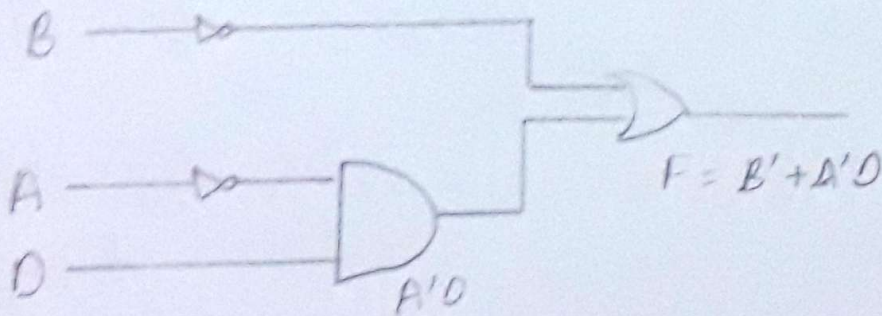

② Convert the octal number $(127.35)_8$ to hexadecimal $()_{16}$

Ans: $(127.35)_8$

$$= (1 \quad 2 \quad 7 \quad . \quad 3 \quad 5)_8$$

$$= \begin{array}{ccccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (001 & 010 & 111 & 011 & 101)_2 \end{array}$$

$$= (1010111.011101)_2$$

$$= (\underbrace{0101}_{\downarrow} \quad \underbrace{0111}_{\downarrow} \quad \underbrace{0111}_{\downarrow} \quad \underbrace{0100}_{\downarrow})_2$$

$$= (5 \quad 7 \quad . \quad 7 \quad 4)_{16}$$

$$\therefore (127.35)_8 = (57.74)_{16}$$